

Totally Integrated
Automation Portal

metro med manuel / PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/DC] / Program blocks

output [FC1]

output Properties

General

Name	output	Number	1	Type	FC
Language	LAD	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	

output

Name	Data type	Default value	Comment
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
output	Void		

Network 1: Kørsel bak


bak kørsel aktiv (gensidig spærring)

Network 2: Kørsel frem

frem kørsel aktiv (gensidig spærring)


Network 3: Igang sættelse

lav hastighed aktiv 15hz

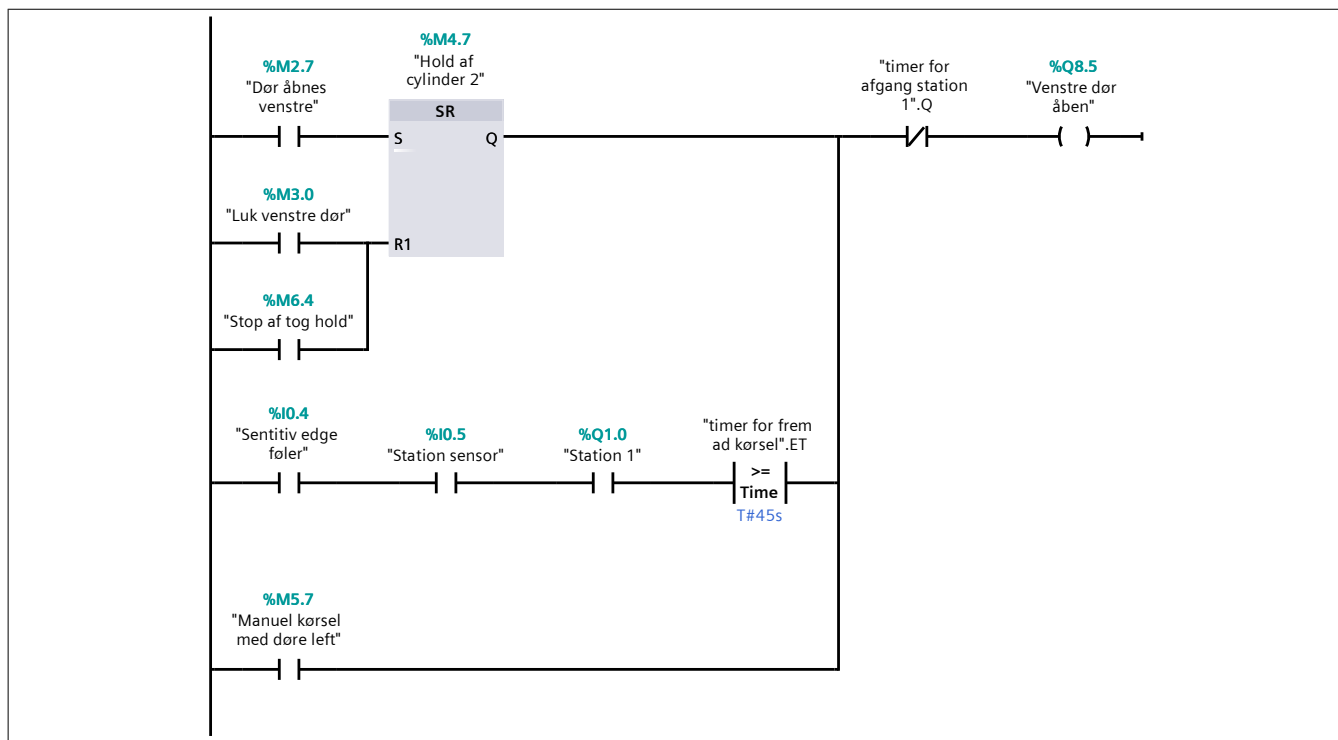


Network 7: Larm når dørene lukker

buzzer der lyder når dørene lukker

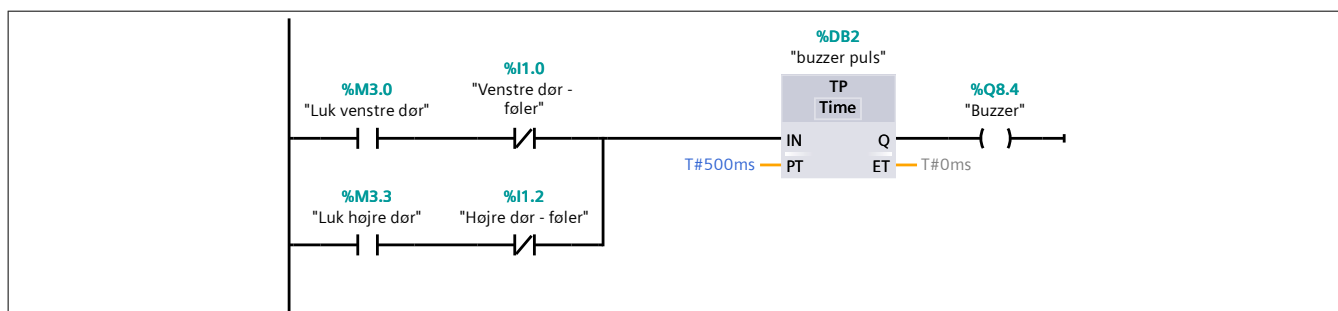


Network 8: Højre side er åben/luk

højre dør åben og lukker. dørene vil åbne igen hvis noget kommer i klemme eller blokkere sensitiv edge sensor. timer for afgang låser for muligheden for dørene åbner efter igangsættelse

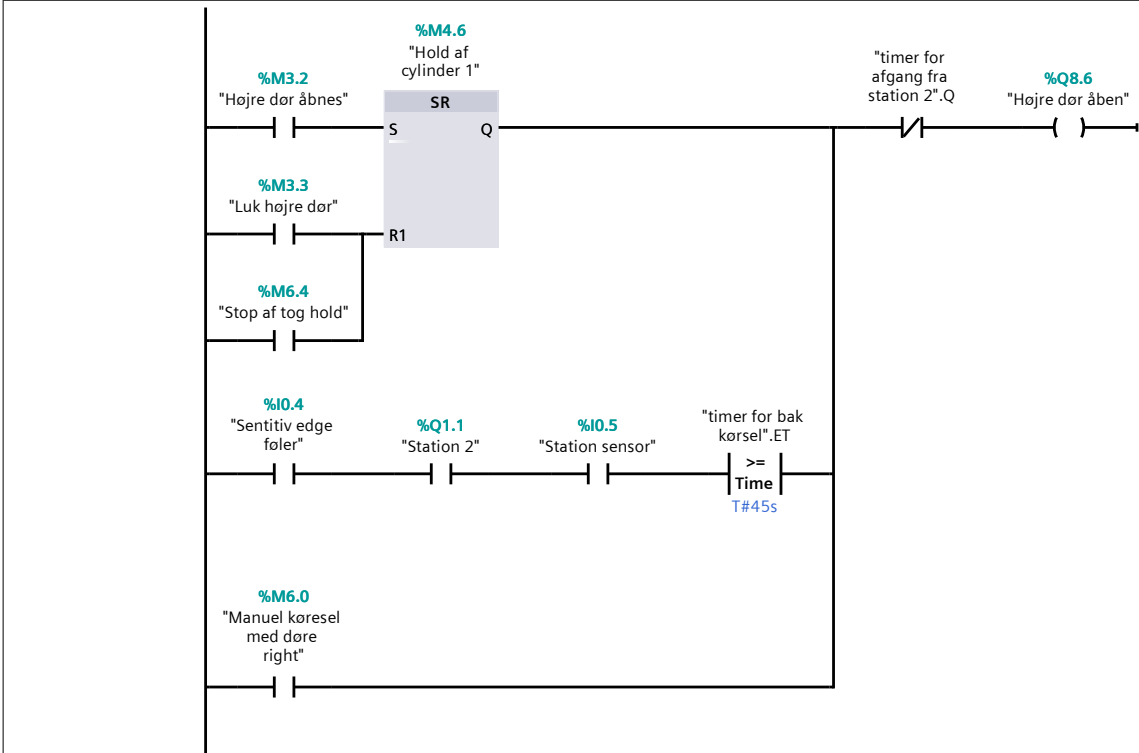


Network 9: Lampe

lampe der viser lav hastighed

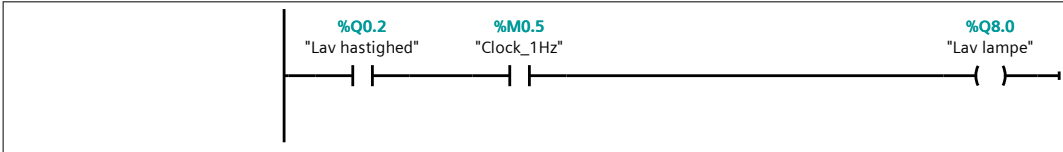


Network 10: Lampe

lampe der viser mellem hastighed

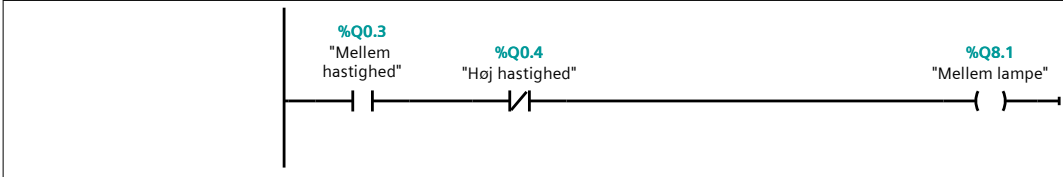

Network 11: Lampe


lampe der viser mellem høj hastighed når man combi mellem og høj hastighed(nr 4 hastighed)

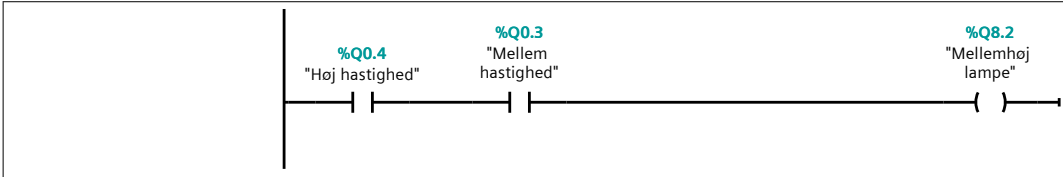

Network 12: Lampe

lampe der viser høj hastighed

Totally Integrated Automation Portal		
<div><div></div><div><div><div>%Q0.4 "Høj hastighed"</div><div>%Q0.3 "Mellem hastighed"</div><div>%M0.5 "Clock_1Hz"</div><div>%Q8.3 "Høj lampe"</div></div></div></div>		
<div><div>Network 13: Lampe</div><div>lampe når vi køre i bak</div><div><div></div><div><div><div>%Q0.1 "Bak kørsel"</div><div>%Q0.6 "Bak lampe"</div></div></div></div></div>		
<div><div>Network 14: Lampe</div><div>lampe når vi køre frem</div><div><div></div><div><div><div>%Q0.0 "Frem kørsel"</div><div>%Q0.5 "Frem lampe"</div></div></div></div></div>		
<div><div>Network 15: Lampe</div><div>tid til vedligehold lampen blinke 5hz når det er tid</div><div><div><div><div><div>%M4.5 "Service"</div><div>%M0.1 "Clock_5Hz"</div><div>%Q0.7 "Service lampe"</div></div><div><div>%I0.1 "Termo"</div><div>%M0.7 "Clock_0.5Hz"</div></div><div><div>%M5.6 "Bypass"</div></div></div></div></div></div>		
<div><div>Network 16: Lampe</div><div>station 2 lampe vil lyse ved ankomst</div></div>		

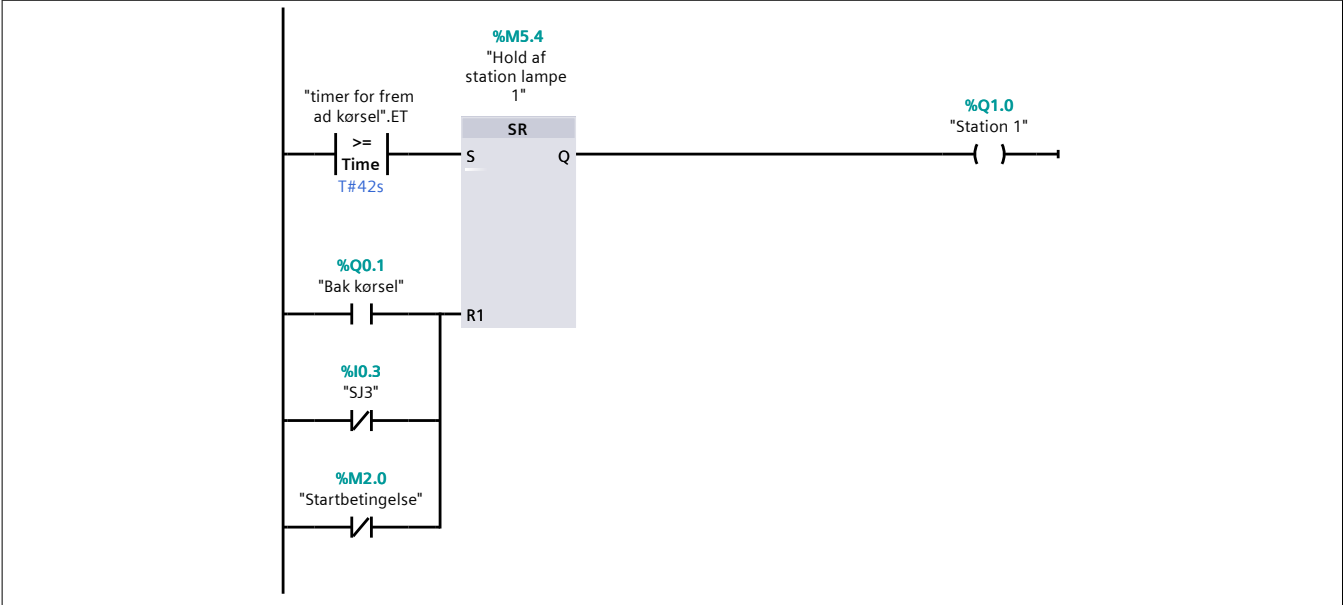

Network 17: Lampe

station 2 lampe vil lyse ved ankomst

